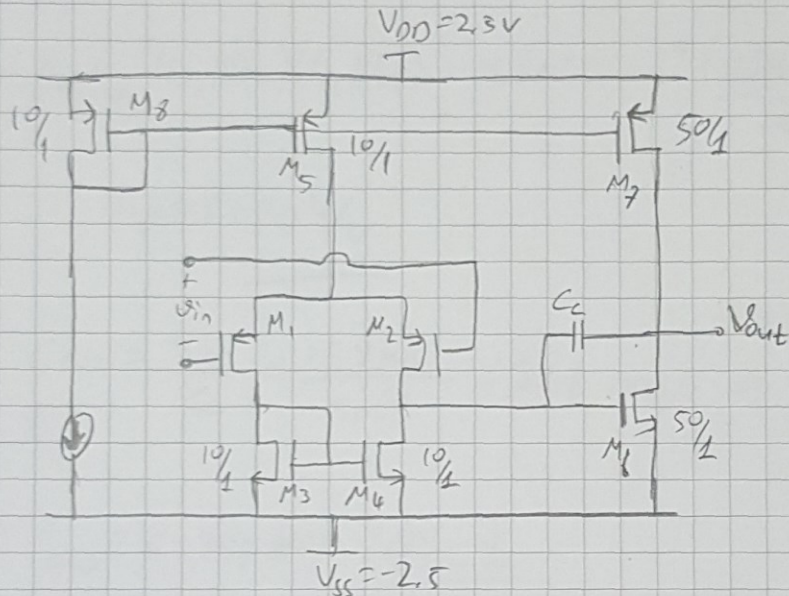


EE 414 - Introduction to Analog Integrated Circuits

Take Home Exam - 3

Problem 1:



$M_N: \lambda = 0.04 \text{ V}^{-1}$
 $V_{TN} = 0.7 \text{ V}$
 $K'_N = 110 \mu\text{A/V}^2$

$M_{Pi}: \lambda = 0.05 \text{ V}^{-1}$
 $V_{TP} = 0.7 \text{ V}$
 $K'_P = 50 \mu\text{A/V}^2$

a) $\text{Slow Rate} = \frac{I_{SS}}{C_c} = \frac{50 \mu\text{A}}{5 \text{ pF}} = 10^7 \text{ V/sec}$

b) $V_{SD7} = \sqrt{\frac{2I_7}{K_P(W/L)_7}} = \sqrt{\frac{500}{50 \times 50}} = 0.447 \text{ V}$ similarly $V_{DS6} = \sqrt{\frac{500}{110 \times 50}}$

$V_{DS6} = 0.302 \text{ V}$

$V_{OUT_{max}} = V_{DD} - V_{DS7} = 2.053 \text{ V}$

$V_{OUT_{min}} = V_{SS} + V_{DS6} = -2.198 \text{ V}$

c) $I_{CM_{min}} = V_{SS} + V_{DS7} - |V_{TP}| = -2.5 + \sqrt{\frac{2 \times 25}{110 \times 10}} + 0.7 - 0.7 = -2.287 \text{ V}$

$I_{CM_{max}} = V_{DD} - V_{SD5(SAT)} - V_{DS6} = 2.5 - 0.447 - 1.016 = 1.036 \text{ V}$

d) $A_v = g_{m1} g_{m6} (r_{o2} || r_{o4}) (r_{o6} || r_{o7})$

$g_{m1} = \sqrt{2K'_P(W/L)_1 I_1} = \sqrt{2 \times 50 \times 10 \times 25} = 158 \mu\text{S}$

$g_{m6} = \sqrt{2K'_N(W/L)_6 I_6} = \sqrt{2 \times 110 \times 50 \times 250} = 1.66 \text{ mS}$

$$r_{o2} = \frac{1}{\lambda_p I_2} = \frac{1}{0.05 \times 25 \times 10^{-6}} = 0.8 \text{ M}\Omega$$

$$r_{o4} = \frac{1}{\lambda_n I_4} = \frac{1}{0.04 \times 25 \times 10^{-6}} = 1 \text{ M}\Omega$$

$$r_{o7} = \frac{1}{\lambda_p I_2} = \frac{1}{0.05 \times 25 \times 10^{-6}} = 80 \text{ k}\Omega$$

$$r_{o6} = \frac{1}{\lambda_n I_6} = \frac{1}{0.04 \times 25 \times 10^{-6}} = 100 \text{ k}\Omega$$


$$A_v = g_{m1} g_{m6} (r_{o2} \parallel r_{o4}) (r_{o6} \parallel r_{o7}) = 158 \times 1.66 \times 10^{-9} \underbrace{(0.8 \text{ M} \parallel 1 \text{ M})}_{444 \text{ k}} \underbrace{(80 \text{ k} \parallel 100 \text{ k})}_{44.4 \text{ k}}$$

$$\underline{\underline{A_v \approx 5170 \text{ V/V}}}$$

$$e) \text{ GBW} = \frac{g_{m1}}{C_c} = \frac{158 \text{ MS}}{5 \text{ pF}} = 31.6 \text{ Mrad/s} \Rightarrow \underline{\underline{\text{GBW} = 503 \text{ MHz}}}$$

$$f) \underline{\underline{P_{dis} = 5 \times 350 \text{ mW} = 1.75 \text{ mW}}}$$

Problem 2:

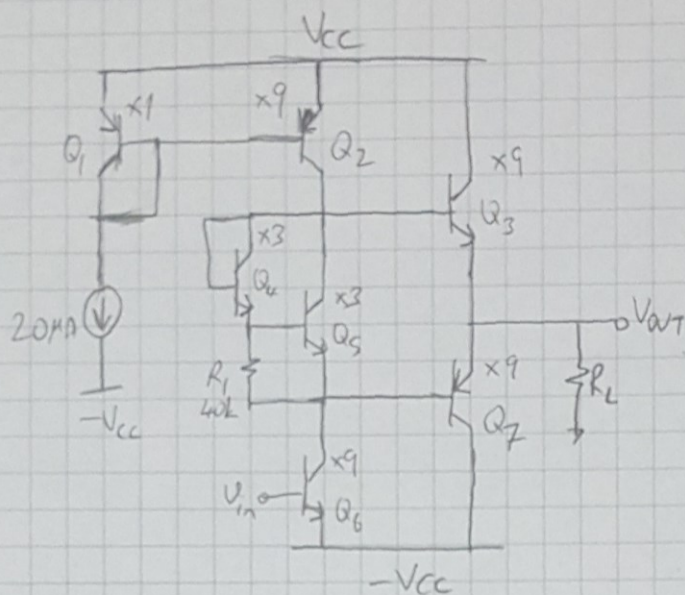

$$I_{S1} = 1,11 \text{ fA} \quad \beta_{npn} = \beta_{pnp} = 100$$

$$V_{BE(100)} = 0,6 \text{ V} \quad V_{CE(sat)} = 0,2 \text{ V}$$

$$V_{CC} = 10 \text{ V}, \quad V_T = 26 \text{ mV}$$

$$I_{C2} = 9 I_{C1} = \underline{\underline{180 \text{ mA}}} \Rightarrow I_{C6} = \underline{\underline{180 \text{ mA}}}$$

$$I_{C4} = \frac{0,6}{40 \text{ k}} = \underline{\underline{15 \text{ mA}}}$$

$$I_{C5} = 180 - 15 = \underline{\underline{165 \text{ mA}}}$$

$$V_{BE3} + V_{BE7} = V_{BE4} + V_{BE5}$$

$$V_T \ln \frac{I_{C3}}{I_{S3}} + V_T \ln \frac{I_{C7}}{I_{S7}} = V_T \ln \frac{I_{C4}}{I_{S4}} + V_T \ln \frac{I_{C5}}{I_{S5}}$$

$$\frac{I_{C3} \cdot I_{C7}}{I_{S3} I_{S7}} = \frac{I_{C4}}{I_{S4}} \cdot \frac{I_{C5}}{I_{S5}} \Rightarrow I_{C3} = I_{C7} = \sqrt[3]{I_{C4} I_{C5}} = \underline{\underline{149,2 \text{ mA}}}$$

$$b) V_{outmax} = 10 - V_{BE3} - V_{CE2} = 10 - 0,6 - 0,2 = \underline{\underline{9,2 \text{ V}}}$$

$$V_{outmin} = -10 + 0,2 + 0,6 = \underline{\underline{-9,2 \text{ V}}}$$

$$R_L = 1 \text{ k}\Omega \quad I_{outmax} = \frac{15 - 0,2 - V_T \ln \frac{I_{outmax}}{R_L}}{R_L} \Rightarrow I_{outmax} = \underline{\underline{14,07 \text{ A}}}$$

$$c) P_L = \frac{1}{2} I_o^2 R_L = 99 \text{ mW}$$

$$P_{supply} = \frac{1}{\pi} \times (2V_{CC} \times \hat{I}_o) = 134 \text{ mW}$$

$$\eta = \frac{P_L}{P_{supply}} \times 100 = \underline{\underline{73,68\%}}$$